

Compte-rendu du TD1 :

I) Analyse de l'architecture de type « Banc de registres » :

1) Le diagramme décrivant l'entité « register_file » est le suivant :


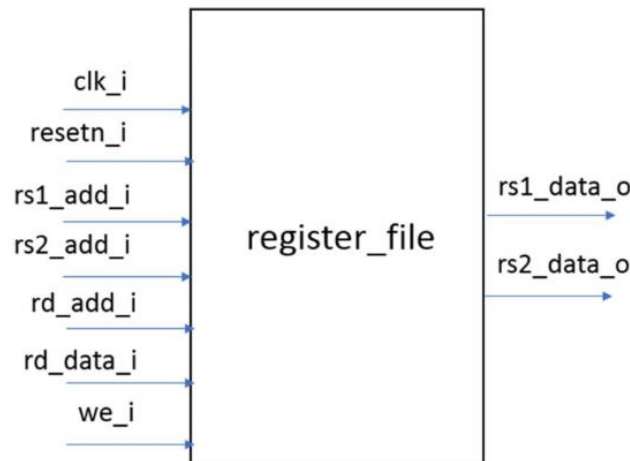


Figure 1 : entité register_file


La définition de chacune des entrées et sorties de l'entité est la suivante :

- rs1_add_i et rs2_add_i sont deux entrées correspondant aux adresses respectives des deux registres sources
- rd_add_i correspond à l'adresse du registre de destination
- rd_data_i correspond à la donnée de 32 bits que l'on souhaite écrire sur le registre de destination
- clk_i correspond au signal d'horloge de l'entité
- resetn_i est le signal de reset (lorsqu'il est actif, tout est mis à zéro)
- we_i est le bit d'autorisation d'écriture sur le registre de destination (write enable). On ne peut écrire sur le registre que si ce bit est actif
- rs1_data_o et rs2_data_o correspondent aux contenus des registres (respectivement rs1 et rs2) obtenus en sortie du register_file

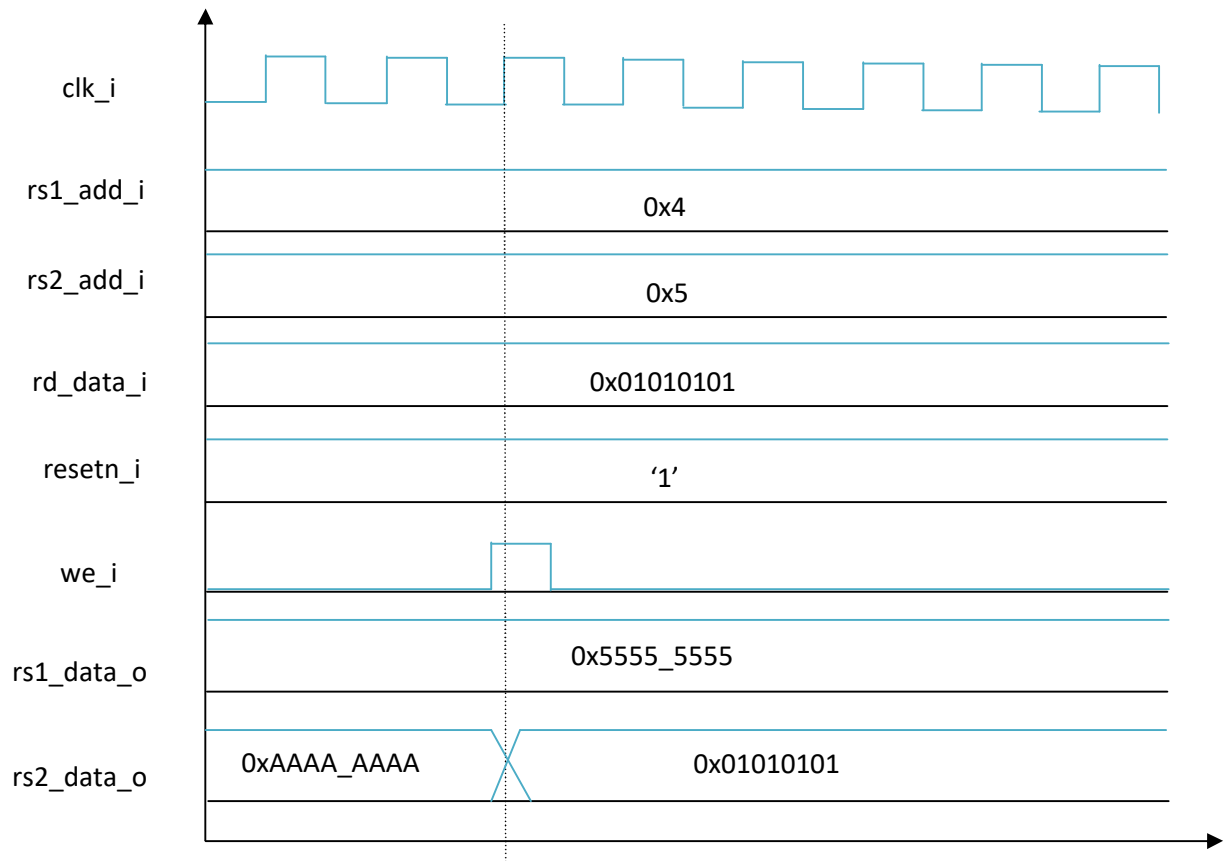Pour l'exemple donné sur le sujet de TD, le chronogramme du register_file sera le suivant :




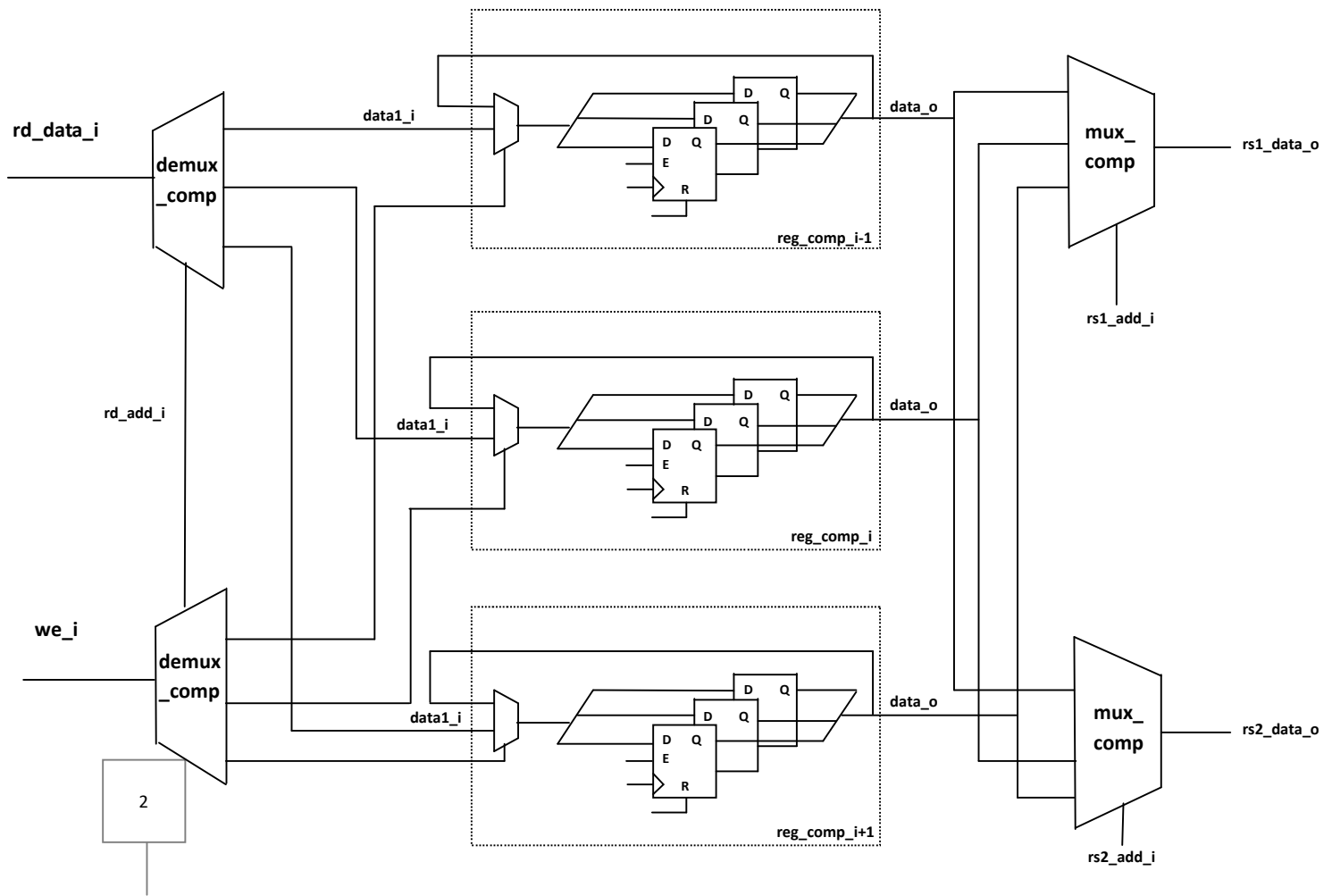2) Le schéma du banc de registre donné sur 3 registres successifs (i-1, i et i+1) est le suivant :



- 3) Pour compléter le corps de l'architecture du composant `register_file`, on commence d'abord par inclure les composants utilisés dans le banc de registres (`demux_comp`, `mux_comp` et `reg_comp`), que l'on va port mapper correctement selon les connexions prévues sur le schéma réalisé à la question précédente. Pour cela, il va falloir créer deux composants `DEMUX_1` et `DEMUX_2` (pour l'un, l'entrée sera reliée à `rd_data_i`, pour l'autre ça sera `we_i`), un generateur de taille 32 dans lequel on crée 32 `reg_comp` que l'on mapperà aux sorties des deux demux, ainsi que deux multiplexeurs `MUX_1` et `MUX_2` dont les sorties respectives sont `rs1_data_o` et `rs2_data_o`.

 - 4) Les résultats obtenus avec le testbench sont les suivants :



II) Banc de registres et ALU :

- 1) Les deux sorties des deux registres vont être connectées aux entrées de l'ALU ; elles sont utilisées pour effectuer le calcul et déterminer l'entrée définissant la fonction à réaliser.
- 2) Sorties ALU :
- 3) Les quatre lignes du code, de la ligne 100 à 103, permettent d'avoir la sélection des bons bits dans l'instruction. En effet, les bits 31 à 25 et 14 à 12 déterminent la nature de l'opération arithmétique, tandis que d'autres plages de bits comme les bits 24 à 20, déterminent les registres utilisés.
- 4) Pour vérifier la validité du code, le testbench fonctionne comme suit :
 - On met d'abord la valeur de R2 à 1 et celle de R3 à 0
 - Quelques ns plus tard, on met R3 à 1
 - Quelques ns plus tard, on calcule la somme $R2 + R3$ et on la met dans R1

La traduction en langage assembleur RV32I ainsi que sa compilation du programme donné est la suivante :

Langage assembleur	Compilation
LOAD R1, 6	X''000000B3''
LOAD R2, 2	X''00000133''
LOAD R3, 3	X''000001B3''
LOAD R4, 1	X''00000233''
ADD R1, R1, R2	X''003080B3''
ADD R3, R3, R4	X''004181B3''
SUB R5, R1, R3	